

1-12- Methods of Excitation

طرق التغذية

3/3/2016

آلات كهربائية


[2]

محاضرة

[9]

separately

excited D.c generator

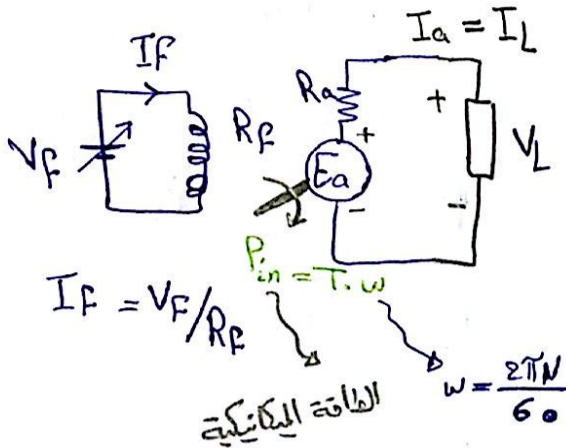


$$V_L = E_a - I_a R_a - \Delta V_b$$

مقدار فرق الجهد
المفقود في الريش

$$P_{out} = P_L = V_L \cdot I_L = I_L^2 \cdot R_L$$

$$P_a = E_a \cdot I_a$$

$$P_{Ra} = I_a^2 \cdot R_a \rightarrow \text{(losses)}$$

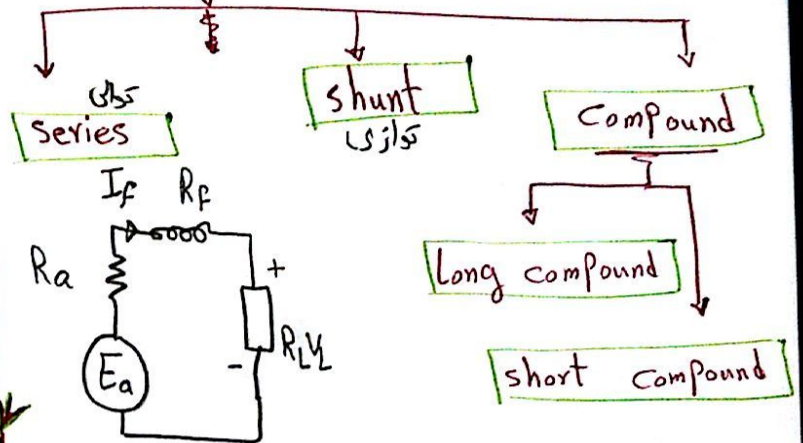self excited
D.c Generator.

$$E_a = V_L + I_a R_a + I_f R_f + \Delta V_b$$

$$E_a = V_L + I_a [R_a + R_s] + \Delta V_b$$


$$P_a = E_a I_a$$

$$P_L = V_L I_L$$

$$\left. \begin{aligned} P_{Ra} &= I_a^2 \cdot R_a \\ P_{Rs} &= I_a^2 \cdot R_s \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{Losses}$$

b

2 shunt

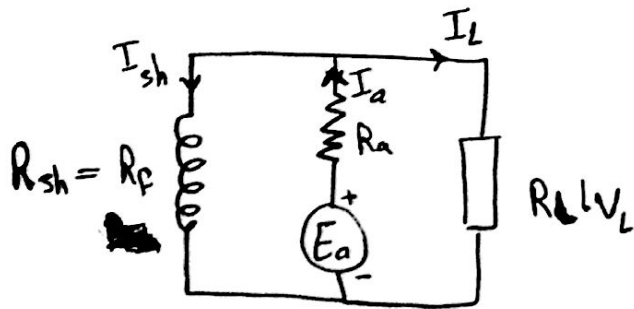

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}}$$

$$E_a = V_L + I_a R_a + \Delta V_b$$

$$P_a = E_a I_a$$



$$\text{losses} \leftarrow \begin{cases} P_{R_a} = I_a^2 \cdot R_a \\ P_{R_{sh}} = I_{sh}^2 \cdot R_{sh} \end{cases}$$

$$P_L = V_L I_L = I_L^2 \cdot R_L = V_L^2 / R_L$$

Compound

Longy

short

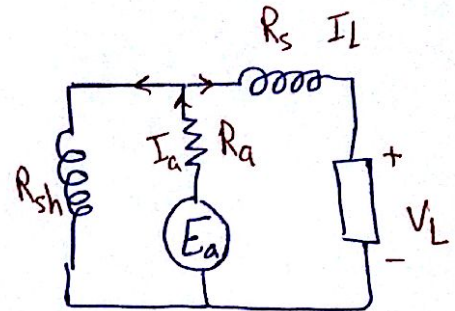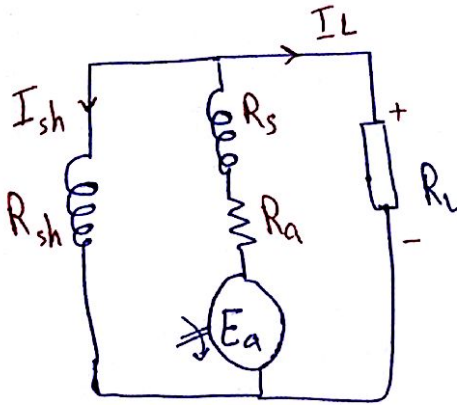

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$I_a = I_s$$

$$V_L = I_L * R_L$$

$$E_a = V_L + I_a(R_a + R_s) + \Delta V_b$$

$$I_{sh} = \frac{V}{R_{sh}}$$

$$P_a = E_a I_a$$

$$P_{R_a} = I_a^2 * R_a$$

$$P_{R_s} = I_s^2 * R_s$$

$$R_{sh} = I_{sh}^2 * R_{sh}$$

$$I_a = I_{sh} + I_L$$

$$E_a = V_L + I_a R_a + I_L R_s + \Delta V_b$$

$$I_{sh} = \frac{V_L + R_s I_L}{R_{sh}} = \frac{-I_a R_a - \Delta V_b + E_a}{R_{sh}}$$




$$P_a = E_a I_a$$

$$P_{R_a} = I_a^2 * R_a$$


$$P_{R_s} = I_L^2 * R_s$$

$$P_{R_{sh}} = I_{sh}^2 * R_{sh}$$

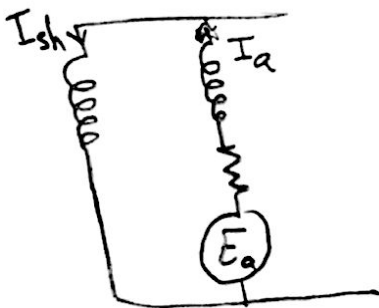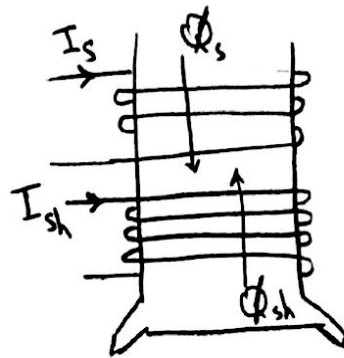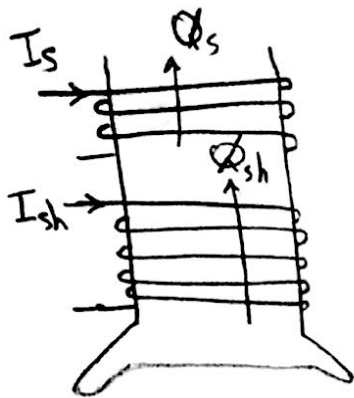کامپائونڈ جنریٹر Cumulative and differential compound Generator.



$$\Phi_t = \Phi_{sh} + \Phi_s$$

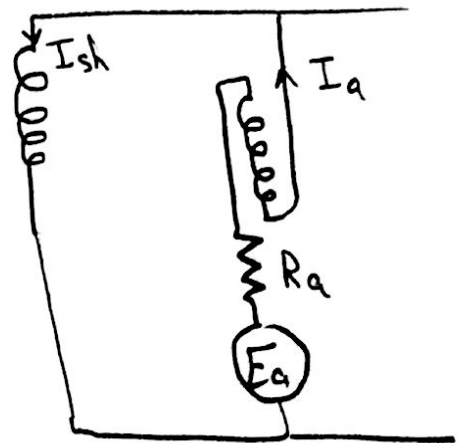

$$\Phi_t = \Phi_{sh} - \Phi_s$$

Example

Given

$$R_{sh} = 100 \Omega$$

$$P_L = 5 \text{ Kw}$$

$$V_L = 250$$

$$R_a = 0.22 \Omega$$

Find $\rightarrow E_a = ?$

DC. shunt G.m

solution


$$E_a = V_L + I_a R_a$$

$$P_L = V_L I_L \quad I_L = \frac{5000}{250} = 20 \text{ A}$$

$$I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{250}{100} = 2.5 \text{ A}$$


$$I_a = I_L + I_{sh} = 22.5 \text{ A}$$
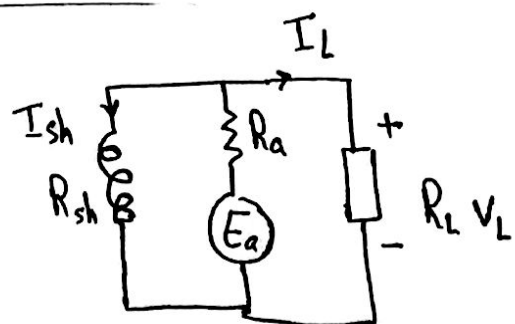
$$E_a = 250 + 22.5 \times 0.22 = 254.95 \text{ Volt}$$



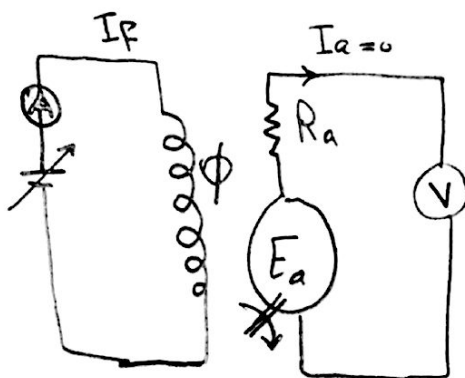1-18 characteristics of D.C Generator

- Magnetization characteristics [No load ch/s]
- load characteristics
 - internal.
 - External.



$$E_a \rightarrow I_f (\phi)$$

$$E = \frac{P}{A} \phi \frac{ZN}{60}$$

$$E = k \phi N$$

$$\phi \propto I_f$$

| I_f | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| E | 20 | 40 | 70 | 90 | 95 | 115 | 130 |

